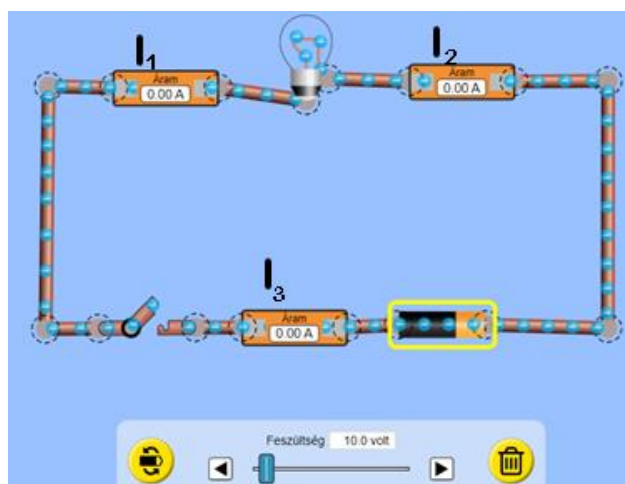


Az áramerősség mérés – gyakorlat

1. Nyisd meg a [linket](#)!
2. Készítsd el a következő zárt áramkört!



3. Helyezz el az áramkörben 3 db ampermérőt az ábra szerint!



4. Változtasd az áramforrás feszültségét és olvasd le a feszültségértékekhez tartozó áramerősség értékeket! Mérési eredményeidet rögzítsd excel táblázatba! Formázd a táblázatot a minta szerint!

Áramerősség [Olvasásra] - Excel

Lapelrendezés Képletek Adatok Véleményezés Nézet Mondja el, mit szeretne tenni...

11 A A Sortöréssel több sorba Általános Feltételes formázás Formázás táblázatként Cellastílusok Beszúrás Törlés

pus Igazítás Szám Stílusok Cellák

Áramforrás feszültsége	I_1	I_2	I_3
5 V	0,5 A		
10 V			
15 V			
20 V			
50 V			
80 V			
100 V			

2 fogyasztó 3 fogyasztó + < >

5. A táblázat mellé illeszd be a zárt áramkörrel készített képet 100 V feszültség esetén!
6. Végezd el a feladatot 2 fogyasztó esetén is!
7. Mentsd el az excel fájlt: **12_12_áramerősségmérés_saját neved** néven és küldd el a feladatod!
8. Szorgalmi: 3 fogyasztó esetén is!