

Az áramerősség mérés – gyakorlat

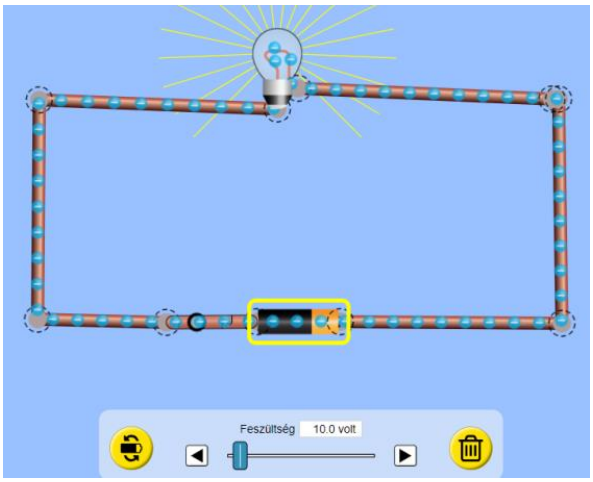1. Nyisd meg a linket!
2. Készítsd el a következő zárt áramkört!



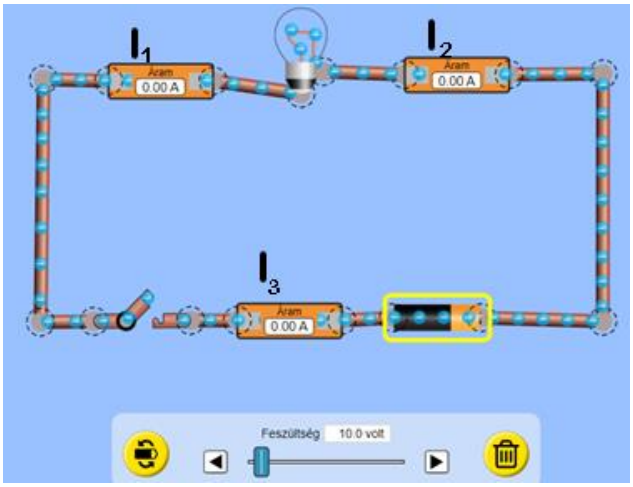3. Helyezz el az áramkörben 3 db ampermérőt az ábra szerint!



4. Változtasd az áramforrás feszültségét és olvasd le a feszültségértékekhez tartozó áramerősség értékeket! Mérési eredményeidet rögzítsd excel táblázatba! Formázd a táblázatot a minta szerint!

5. A táblázat mellé illeszd be a zárt áramkörről készített képet 100 V feszültség esetén!

6. Végezd el a feladatot 2 fogyasztó esetén is!

7. Mentsd el az excel fájlt: ***03_31_áramerősségmérés_saját neved*** néven és add be a feladatod!

8. Szorgalmi: 3 fogyasztó esetén is!

Áramforrás feszültsége	I_1	I_2	I_3
5 V	0,5 A		
10 V			
15 V			
20 V			
50 V			
80 V			
100 V			

